

CS 223


Section No: 3

Spring 2020

Lab No 1

Selen Görğün / 21802674

Half Adder

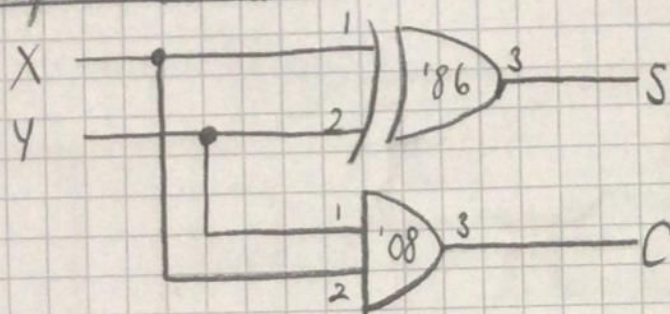

$$S = X \cdot \bar{Y} + \bar{X} \cdot Y$$

$$C = X \cdot Y$$


IC List

1) One	7486	Quad	2-Input	XOR	Gate
2) One	7408	Quad	2-Input	AND	Gate

7486
GND-7
+5V-14

7408
GND-7
+5V-14

Half Subtractor

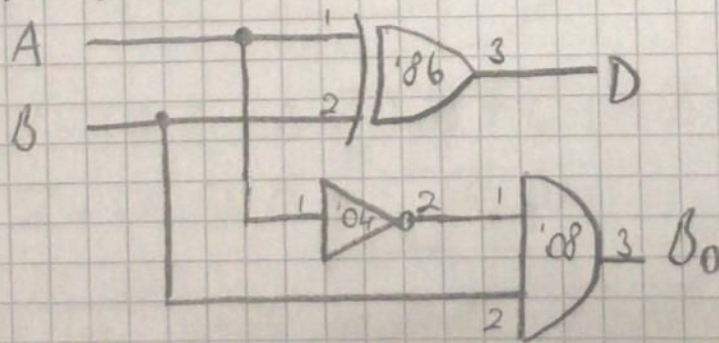

$$D = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

$$B_0 = \bar{A} \cdot B$$

IC List

1) One	7486	Quad	2-Input	XOR	Gate
2) One	7404	HEX	Inverting	Gate	
3) One	7408	Quad	2-Input	AND	Gate

7486
GND-7
+5V-14

7408
GND-7
+5V-14

7404
GND-7
+5V-14

CS 223


Section No : 3

Spring 2020

Lab No 1

Selen GÖRGÜN / 2002674

Lab Calculator

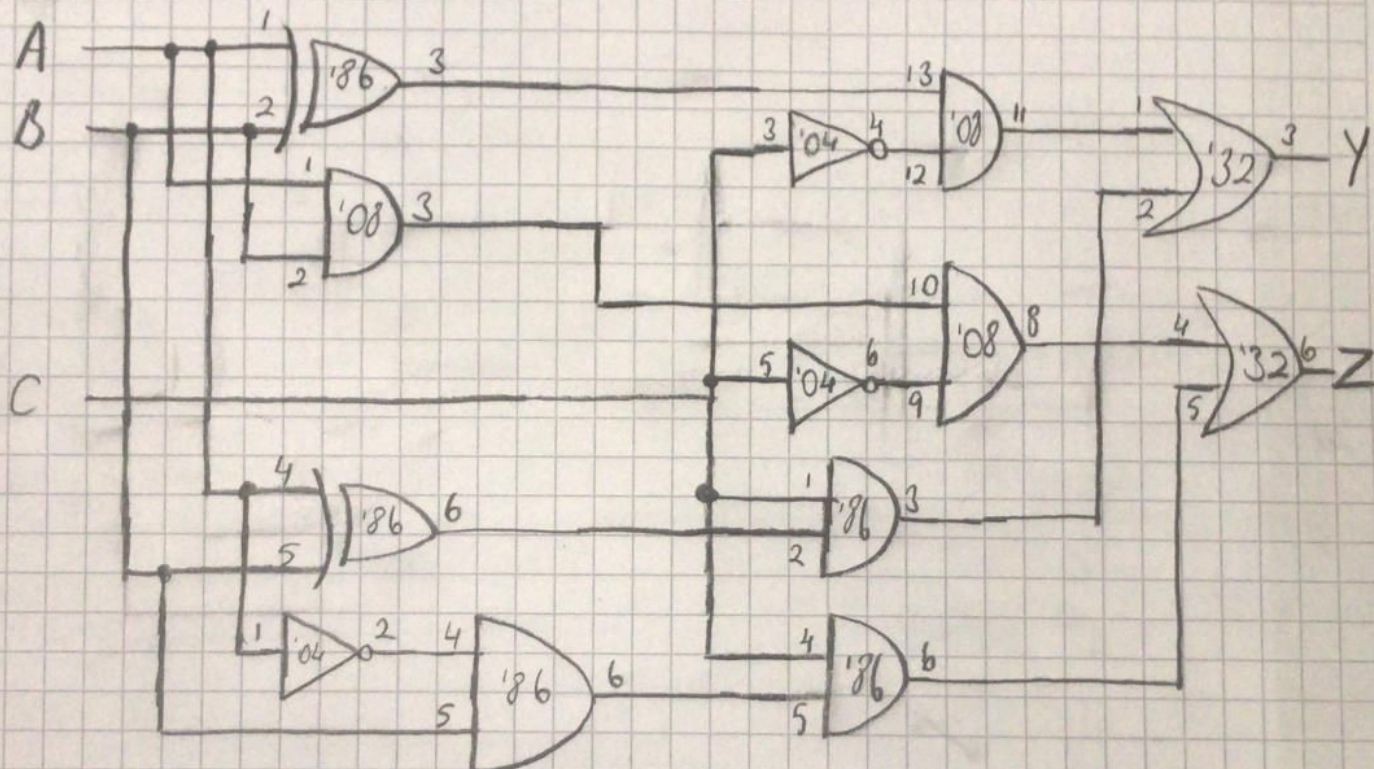

$$Y = (A \cdot B + B \cdot \bar{A}) \cdot C + C \cdot (A \cdot B + \bar{A} \cdot B)$$

$$Z = (A \cdot B) \cdot \bar{C} + C \cdot (\bar{A} \cdot B)$$

IC List

1) One	7486	Quad	2-Input	XOR	Gate
2) One	7432	Quad	2-Input	OR	Gate
3) Two	7408	Quad	2-Input	AND	Gate
4) One	7404	Hex	Inverting	Gate	

7404
GND-7
+5V-14

7408
GND-7
+5V-14

7432
GND-7
+5V-14

7486
GND-7
+5V-14